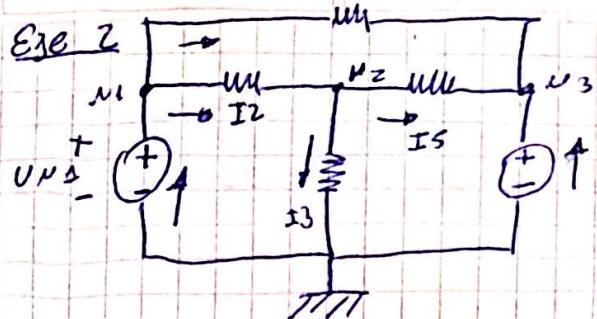


Explicación práctica 2

HOJA N.

FECHA 13/03/2023



Nodos → con fuentes de corrientes

$$R = N_i + L_i$$

$$R = 6$$

$$N = 4 \Rightarrow N - 1 = 3$$

$$L_i = R - N = 3$$

$$\frac{U_{N2}}{R_2}$$

$$I_2 = \frac{U_{N1} - U_{N2}}{R}$$

$$= \frac{U_{P1}}{R_2}$$


$$U_{N1} = U_{F1}$$

$$U_{N3} = U_{F2}$$

$$I_2 = I_3 + I_S \therefore N_2$$

$$\frac{U_{N3} + U_{N2}}{R_2} = \frac{U_{N2}}{R_2} + \frac{U_{N2} - U_{N3}}{R_3}$$

Superposición

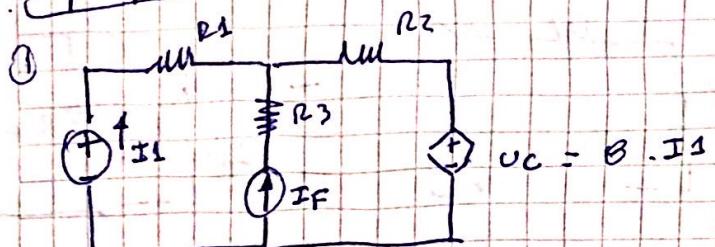

Resuelve por nodos

$$I_F = I_1 + I_2$$

$$\frac{U_A}{R_1} \quad \frac{U_A - U_B}{R_2} \rightarrow \frac{U_A - B I_1}{R_2}$$

$$\Rightarrow I_F = \frac{U_A}{R_1} - \frac{U_C}{R_2} + \frac{U_A}{R_2} - \frac{B I_1}{R_2}$$

$$= U_A \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) - \frac{U_C}{R_2} + \frac{B U_A}{R_1}$$

$$= U_A \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{B}{R_1} \right) - \frac{U_C}{R_2}$$

$$\frac{U_A}{R_1} : R_2 = \frac{U}{R_1 R_2}$$


Vamos de nuevo ②

$$I_1 + I_F = I_2$$

$$-\frac{U_A}{R_1} + I_F = \frac{U_A - U_C}{R_2} = \frac{U_A - B I_1}{R_2} = \frac{U_A + B \frac{U_A}{R_1}}{R_2}$$

③ Se anula la fuente de corriente? como? Si, $IF = 0$

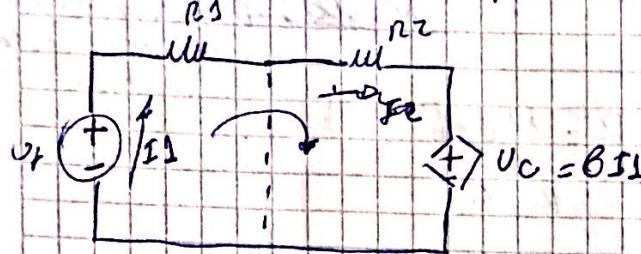
No se puede anular una fuente dependiente!



$$U_f - U_{R1} - U_{R2} - U_C = 0$$

$$U_f - I_S1 R_1 - I_S1 R_2 - B I_S1 = 0$$

Eje 6

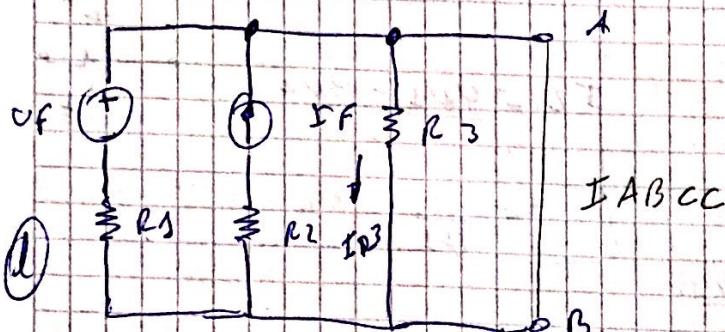


Thevenin y Norton

$$R = 3$$

$$N = 2 \rightarrow N-1 = 1$$


$$L_i = 2 - N = 2$$

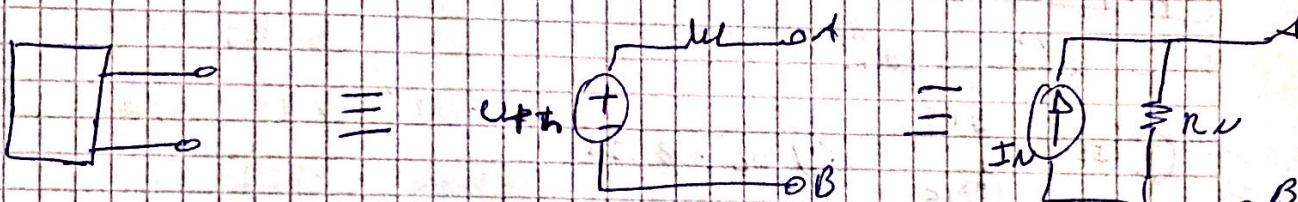

$$\Rightarrow U_{Th} = U_{CA}$$

$$R_{Th} = \frac{U_{Th}}{I_N} = R_N = \frac{1}{G_N}$$

$$I_N = I_{ABCC}$$

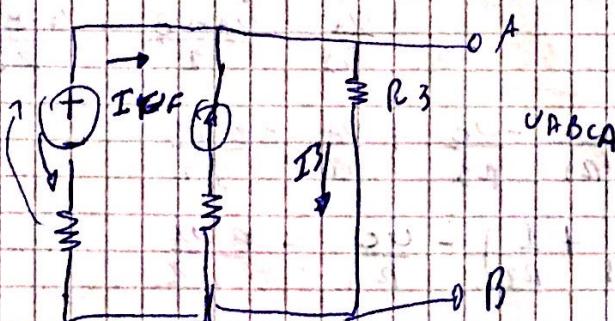


$$\text{Nodo } A: IF + IC_A = I_{R3}$$

$$IF + \frac{U_f - U_A}{R_3} = \frac{U_A}{R_3}$$

$$\Rightarrow U_A = U_{ABC_A}$$

ahora resuelvo ①
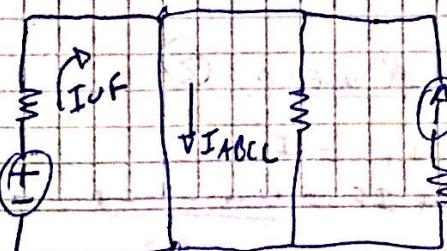
$$I_{UF} + I_F = I_{R3} + I_{ABCC} \Rightarrow$$



$$U_f - U_{R1} = 0$$


$$U_f - I_{UF} R_1 = 0$$

$$\frac{U_f}{R_1} = I_{UF}$$


NOTA

Práctica nro 23) - Datos
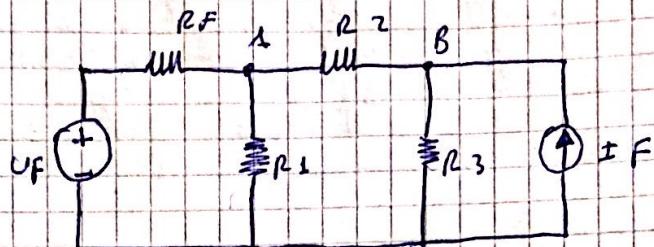
$$\begin{aligned}U_F &= 10V \\I_F &= 5A \\R_F &= 5\Omega \\R_1 &= 5\Omega \\R_2 &= 2\Omega \\R_3 &= 1\Omega\end{aligned}$$



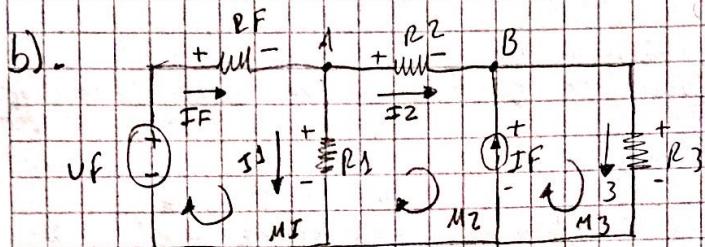a) - Supermalla → es cuando dos mallas tienen una fuente de corriente en común




Redibujó

Tenemos una supermalla entre la malla 2 y 3, luego comparten una fuente de corriente

$$R = R_F + R_1 + R_3$$

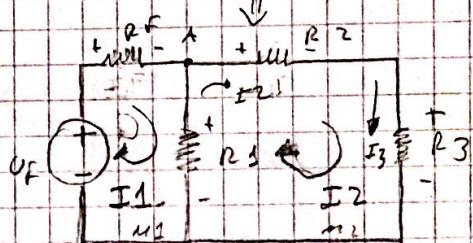Al hacer una supermalla no tenemos en cuenta la malla que contiene la fuente de corriente



$$M_1: U_F - U_{RF} - U_{R_1} = 0$$

$$M_2: U_{R_1} - U_{R_2} - U_{R_3} = 0$$

$$U_F - I_1 R_F - R_1 (I_1 - I_2) = 0 \quad R_1 (I_2 - I_1) - I_2 R_2 - I_2 R_3 = 0$$

$$U_F - I_1 R_F - R_1 I_1 + R_1 I_2 = 0 \quad R_1 I_2 - R_1 I_1 - I_2 R_2 + I_2 R_3 = 0$$

$$U_F + R_1 I_2 = I_1 (R_F + R_1) - U_F$$

$$I_2 (R_3 - R_2 - R_1) = R_1 I_1$$

$$R_1 I_2 = I_1 (R_F + R_1) - U_F$$

$$I_2 = \frac{R_1 I_1}{R_1 - R_2 - R_3}$$

Reemplazando

$$I_2 = \frac{-5A}{14} \approx 0,357A$$

NOTA

$$R_F + R_3 = 10\Omega \quad R_1 + R_2 = 7\Omega$$

$$\frac{I_2(R_F + R_1)}{R_3} - U_F = \frac{R_1 I_1}{R_2 - R_2 - R_3}$$

$$\frac{I_1(R_F + R_1)}{R_2} - \frac{R_1 I_2}{R_1 - R_2 - R_3} = \frac{U_F}{R_3}$$

$$I_2 \left(\frac{R_F + R_1}{R_2} - \frac{R_1}{R_3 - R_2 - R_3} \right) = \frac{U_F}{R_3}$$

$$I_1 = \frac{U_F / R_1}{\frac{R_F + R_1}{R_3} - \frac{R_1}{R_1 - R_2 - R_3}} \quad ? = 715$$


$$I_3 = -\frac{1}{7} A \approx -0,142 A$$

Node A: $I_{UF} = I_2 + I_3$

$$I_{UF} + I_2 = I_3$$

Que sea una supermalla no significa que pasa una sola corriente!

Dibujado

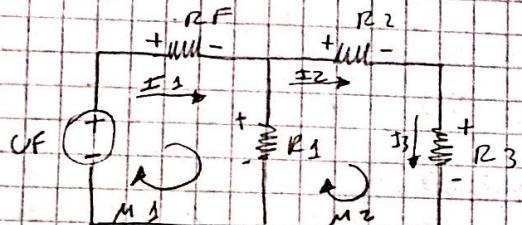

$$M_3: U_F - U_{RF} - U_{R_3} = 0$$

$$U_F - I_1 R_F - R_3 (I_3 - I_2) = 0$$

M2:

Vdavil a
hace 06


NOTA

1) - Datos

$$U_F = 5V$$

$$R_1 = R_3 = 1\Omega$$

$$R_2 = R_4 = 2\Omega$$

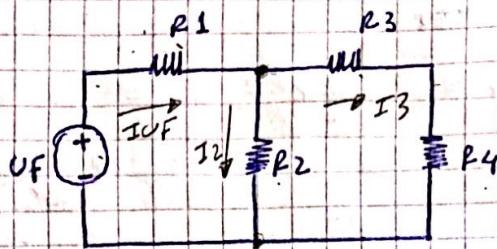


$$a). \quad R = N_l + L_i$$

$$R = 3 + 2$$

$$L_i =$$

$$N_l = N - 1 = 4 - 1 = 3$$

b) - Aplicando análisis de malla

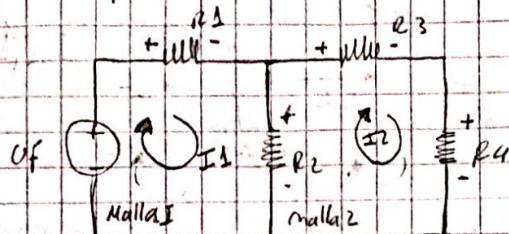

1) Elijo el sentido de los corrientes de mallas

2) Armo las ecuaciones aplicando la 2da ley de Kirchoff

$$\textcircled{1} \quad \text{malla 1: } U_F - U_{R1} - U_{R2} = 0$$

$$U_F = U_{R1} + U_{R2}$$

$$U_F = I_1 R_1 + R_2 (I_1 - I_2)$$

$$U_F = I_2 R_1 + R_2 I_2 - I_2 R_2$$

$$I_2 R_2 = I_2 (R_1 + R_2) - U_F$$

$$I_2 = \frac{I_2 (R_1 + R_2) - U_F}{R_2}$$

$$\boxed{I_2 = 0,90 \text{ A}}$$

$$I_1 = I_{UF} = 2,27 \text{ A}$$

$$I_2 = I_3 = 0,90 \text{ A}$$

$$I_2 = I_1 - I_2 = 1,36 \text{ A}$$

$$U_{R1} = I_1 R_1 = 2,27 \text{ A} \times 1\Omega = 2,27 \text{ V}$$

$$U_{R2} = I_2 R_2 = 1,36 \text{ A} \times 2\Omega = 2,73 \text{ V}$$

$$U_{R3} = I_3 R_3 = 0,90 \text{ A} \times 1\Omega = 0,90 \text{ V}$$

$$U_{R4} = I_3 R_4 = 0,90 \text{ A} \times 2\Omega = 1,8 \text{ V}$$

NOTA

$$\textcircled{2} \quad \text{malla 2: } -U_{R3} - U_{R4} + U_{R2} = 0$$

$$U_{R2} = U_{R3} + U_{R4}$$

$$R_2 I_1 - R_2 I_2 = I_2 R_3 + I_2 R_4$$

$$R_2 I_1 - R_2 I_2 = I_2 R_3 + R_2 I_2$$

$$R_2 I_1 = I_2 R_3 + I_2 R_4 + I_2 R_2$$

$$R_2 I_1 = I_2 (R_3 + R_4 + R_2)$$

$$R_2 I_1 = \frac{(I_2 (R_1 + R_2) - U_F)(R_3 + R_4 + R_2)}{R_2}$$


$$R_2 I_1 - \frac{I_2 (R_3 + R_4)}{R_2} \cdot (R_3 + R_4 + R_2) =$$

$$I_1 \left(R_2 - \frac{(R_1 + R_2)(R_3 + R_4 + R_2)}{R_2} \right) = - \frac{U_F}{R_2} (R_2 + R_3 + R_4)$$

$$I_1 = \frac{-U_F / R_2}{R_2} (R_2 + R_3 + R_4)$$

$$I_1 = \frac{-12,5 \text{ V}}{5,5 \Omega} \Rightarrow I_1 = 2,27 \text{ A}$$

C) - Aplicando análisis de nodos

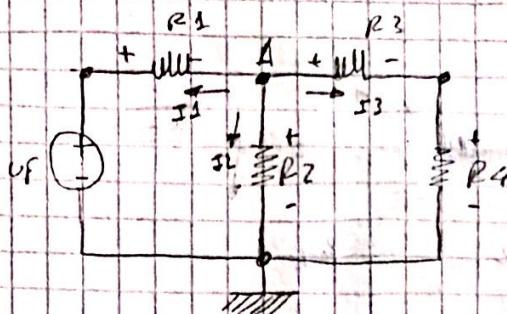

1) Iluento los nodos $N_i = 2$

2) Designo un nodo referencia

$$N=1 = 1$$

Las fuentes de corrientes

Siempre entran al nodo!!

Los demás siempre salen !!

$$R = S \quad L = 2$$

$$N =$$

$$R = S - 2 = N_u$$

$$3 = N_u$$

$$\Sigma i_e = \Sigma i_s$$

↓
fuentes
de corrientes!

$$\Rightarrow \text{nodo } 1 : 0 = I_2 + I_L + I_3$$

Aplico ley de ohm

$$0 = \frac{U_A - U_F}{R_1} + \frac{U_A - 0}{R_2} + \frac{U_A - 0}{R_3 + R_4}$$

$$\frac{U_F}{R_1} = \frac{U_A}{R_1} + \frac{U_A}{R_2} + \frac{U_A}{R_3 + R_4}$$

$$\frac{U_F}{R_1} = U_A \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3 + R_4} \right)$$

$$\frac{U_F}{R_1 \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3 + R_4} \right)} = U_A$$

$$| 3,72 V = \frac{30}{11} V = U_A |$$

$$I_1 = \frac{U_A - U_F}{R_1} = -2,27 A \Rightarrow \text{Va en sentido contrario al elegido? ?}$$

$$I_2 = \frac{U_A - 0}{R_2} = 1,36 A$$

$$I_3 = \frac{U_A - 0}{R_3 + R_4} = 0,90 A$$

$$U_1 = I_1 R_1 = 2,27 V$$

$$U_2 = I_2 R_2 = 2,72 V$$


$$U_3 = I_3 R_3 = 0,90 V$$

$$U_4 = I_3 R_4 = 1,8 V$$

NOTA

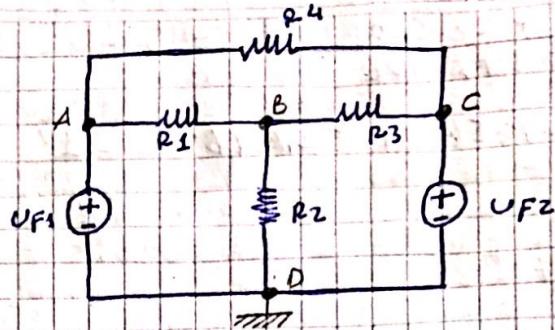2) - Datos


$$\begin{aligned} R_1 &= 10\Omega \\ R_2 &= 30\Omega \\ R_3 &= 5\Omega \\ R_4 &= 2\Omega \\ U_{F1} &= 70V \\ U_{F2} &= 15V \end{aligned}$$



a) Análisis de mallas

$$\frac{I_2}{I_2} = N_i + L_i$$

$$N_i = N - 1 = 4 - 1 = 3$$

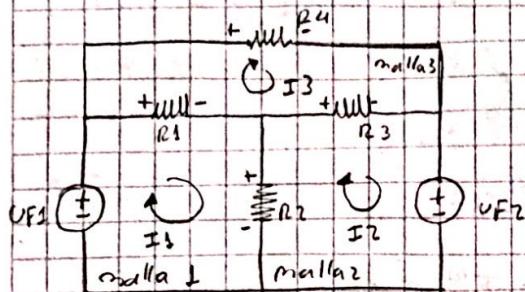

1) Elijo el sentido de los corrientes de mallas

2) Armo las ecuaciones utilizando Kirchoff

$$\text{malla 1: } U_{F1} - U_{R1} - 6U_{R2} = 0 \rightarrow U_{F1} = R_1(I_1 - I_3) + R_2(I_2 - I_1) \quad (1)$$

$$\text{malla 2: } -U_{R3} - U_{F2} + U_{R2} = 0 \rightarrow U_{R2} - U_{R3} = U_{F2}$$

$$\text{malla 3: } -U_{R4} + U_{R3} + U_{R1} = 0 \quad R_2(I_1 - I_2) - R_3(I_2 - I_3) = U_{F2} \quad (2)$$

$$(3) -I_3 R_4 + R_3(I_2 - I_3) + R_1(I_1 - I_3) = 0$$

$$-I_3 R_4 + I_2 R_3 - I_3 R_3 + R_1 I_1 - I_3 R_1 = 0$$

$$I_2 R_3 + I_1 R_1 = I_3 (R_4 + R_3 + R_1)$$

$$\frac{I_2 R_3 + I_1 R_1}{R_1 + R_3 + R_4} = I_3$$

$$\frac{I_2}{17} \frac{5}{17} + \frac{10}{17} I_1 = I_3$$

de (1)

$$U_{F1} = R_1(I_1 - I_3) + R_2(I_1 - I_2)$$

$$U_{F1} = I_1 R_1 + I_3 R_1 + R_2 I_1 - R_2 I_2$$

$$U_{F1} = I_1 R_1 - \frac{10}{17} I_2 R_1 + \frac{10}{17} I_1 R_1 + R_2 I_1 - R_2 I_2$$

$$U_{F1} = I_1 R_1 - \frac{50}{17} I_2 R_1 - \frac{100}{17} I_1 R_1 + R_2 I_1 - R_2 I_2$$

$$\text{NOTA: } U_{F1} + I_2 \left(\frac{\sum \Omega}{17} + R_2 \right) = I_1 \left(R_1 - \frac{100}{17} R_2 + R_2 \right)$$

$$U_{F1} + I_2 \frac{560 \Omega}{17} = I_1 34,11 \Omega$$

$$\frac{U_{F1} + I_2 \frac{560 \Omega}{17}}{34,11 \Omega} = I_1$$

$$2,05 A + I_2 0,96 = I_1$$

$$2,05 A = I_1$$

dé ②

$$U_{F2} = R_2 (I_1 - I_2) - R_3 (I_2 - I_3)$$

$$U_{F2} = R_2 I_1 - R_2 I_2 - R_3 I_2 + R_3 I_3$$

$$I_2 (R_2 + R_3) = R_2 I_1 + R_3 I_3 - U_{F2}$$

$$= R_2 (2,05 A + I_2 0,96) + R_3 (I_2 \frac{5}{17} + I_1 \frac{10}{17}) - U_{F2}$$

$$I_2 (R_2 + R_3) - I_2 R_2 0,96 - R_3 I_2 \frac{5}{17} = R_2 \cdot 2,05 A + R_3 \frac{10}{17} I_1 - U_{F2}$$

$$= R_2 \cdot 2,05 A + R_3 \frac{10}{17} (2,05 A + I_2 0,96) - U_{F2}$$

$$I_2 (R_2 + R_3 - R_2 0,96 - R_3 \frac{5}{17}) = R_2 \cdot 2,05 A + R_3 \frac{10}{17} 2,05 A - U_{F2}$$

$$I_2 1,90 A = 52,53 V$$

$$I_2 = 27,36 A$$

X RL MO MUKIT
V 0

$$U_{F1} = R_1(I_1 - I_3) + R_2(I_1 - I_2)$$

$$\textcircled{1} \quad U_{F3} = (R_1 + R_2)I_1 - R_2I_2 + I_3R_3$$

$$U_{F2} = R_2(I_1 - I_2) - R_3(I_2 - I_3)$$

$$\textcircled{2} \quad U_{F2} = I_1R_2 - I_2(R_2 + R_3) + I_3R_3$$

$$-I_3R_4 + R_3(I_2 - I_3) + R_1(I_2 - I_3) = 0$$

$$\textcircled{3} \quad -I_3(R_4 + R_3 + R_1) + I_2R_3 + I_1R_1 = 0$$

$$\begin{pmatrix} R_1 + R_2 & -R_2 & -R_1 \\ R_2 & -(R_2 + R_3) & R_3 \\ -R_1 & R_3 & -(R_4 + R_3 + R_1) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_1 \\ I_2 \\ I_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} U_{F3} \\ U_{F2} \\ 0 \end{pmatrix} \begin{matrix} F_1 \\ F_2 \\ F_3 \end{matrix}$$

$$\begin{pmatrix} 40 & -20 & -10 & 70 \\ 30 & -35 & 5 & 15 \\ 10 & 5 & -17 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{array}{c|ccc|c} F_1/40 & 1 & -3/4 & -1/4 & 7/4 \\ F_2/30 & 1 & -7/6 & 1/6 & 1/2 \\ F_3/10 & 1 & 1/2 & -17/10 & 0 \end{array} \begin{array}{c|ccc|c} 1 & -3/4 & -1/4 & 7/4 \\ 0 & -5/12 & 5/12 & -5/4 \\ 0 & 0 & -11/5 & -11/6 \end{array} \begin{array}{c|ccc|c} 1 & -3/4 & -1/4 & 7/4 \\ F_2 - F_1 & 0 & -5/12 & 5/12 & -5/4 \\ F_3 - F_1 & 0 & 5/4 & -29/10 & -7/4 \end{array}$$

$$\frac{F_3 + F_2}{3} \begin{pmatrix} 1 & -3/4 & -1/4 & 7/4 \\ 0 & -5/12 & 5/12 & -5/4 \\ 0 & 0 & -11/5 & -11/6 \end{pmatrix}$$

$$\textcircled{1} \quad I_1R_2 - \frac{3}{4}R_2I_2 - \frac{1}{4}I_3R_2 = \frac{7}{4}V \rightarrow I_1 = 3, SA$$

$$\textcircled{2} \quad -I_2 \frac{5}{12}R_2 + \frac{5}{12}I_3R_2 = -\frac{5}{4}V \rightarrow \frac{5}{12}I_3R_2 + \frac{5}{4}V = I_2 \frac{5}{12}R_2$$

$$\textcircled{3} \quad -\frac{1}{15}I_3R_2 = -\frac{11}{6}V \quad \left(\frac{5}{12}I_3R_2 + \frac{5}{4}V \right) \frac{12}{5R_2} = I_2$$

$$I_3 = +14V \cdot \frac{15}{6R_2}$$

$$30, SA = I_2$$

NOTA

$$I_3 = +27, SA$$

$$I_{UF1} = I_1 = 31,5A$$

$$I_{UF2} = I_2 = 30,5A$$

$$I_{R4} = I_3 = 27,5A$$

$$U_{R1} = I_{R1} R_1 = 40V$$

$$U_{R2} = I_{R2} R_2 = 30V$$

$$U_{R3} = I_{R3} R_3 = 15V$$

$$U_{R4} = I_{R4} R_4 = 55V$$


$$I_{R1} = (I_1 - I_3) = 4A$$

$$I_{R2} = (I_1 - I_2) = 1A$$

$$I_{R3} = (I_2 - I_3) = 3A$$

$$\dots (I_f + I_x) f = (z + f x) f$$

b) Aplico análisis de nodos

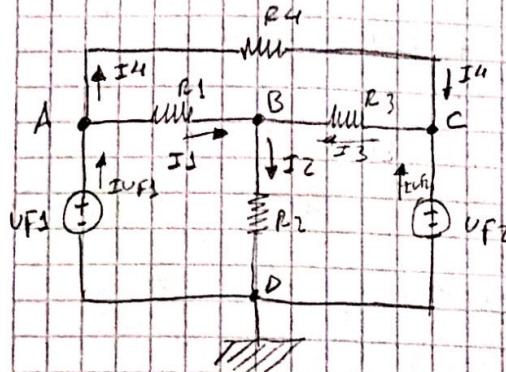

$$\text{Nodo A: } I_{UF1} = I_4 + I_1$$

$$I_{UF1} = \frac{U_{AC}}{R_4} + \frac{U_{AB}}{R_1}$$

$$\textcircled{1} \quad I_{UF1} = \frac{U_A - U_C}{R_4} + \frac{U_A - U_B}{R_1}$$

$$\boxed{I_{UF1} = 31,5A}$$

Nodo C

$$I_{UF2} + I_4 = I_3$$

$$I_{UF2} = I_3 - I_4$$

$$I_{UF2} = \frac{U_{CB}}{R_3} - \frac{U_{AC}}{R_4}$$

$$\textcircled{3} \quad I_{UF2} = \frac{U_C - U_B}{R_3} - \frac{U_A - U_C}{R_4}$$

$$\boxed{I_{UF2} = -30,5A}$$

de \textcircled{2}

$$\frac{U_A - U_B}{R_1} + \frac{U_C - U_B}{R_3} = \frac{U_B}{R_2}$$

$$\frac{U_A}{R_1} + \frac{U_C}{R_3} = \frac{U_B}{R_2} + \frac{U_B}{R_1} + \frac{U_B}{R_3}$$

$$\frac{U_A}{R_1} + \frac{U_C}{R_3} = U_B \left(\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_3} \right)$$

$$\frac{U_A}{R_1} + \frac{U_C}{R_3} = U_B$$

$$\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_3} = 10$$

$$(30V = U_B)$$

Nodo D

$$I_2 = I_{UF1} + U_{F2}$$

$$\boxed{I_2 = 1A}$$

$$I_1 = \frac{U_{AB}}{R_1} = \frac{U_A - U_B}{R_1} = 4A$$

$$I_3 = \frac{U_{CB}}{R_3} = \frac{U_C - U_B}{R_3} = -3A$$

$$I_4 = \frac{U_{AC}}{R_4} = \frac{U_A - U_C}{R_4} = 27,5A$$

NOTA

3) - Datos

$$U_F = 10V$$


$$I_F = 5A$$

$$R_F = 5\Omega$$

$$R_1 = 5\Omega$$


$$R_2 = 20\Omega$$

$$R_3 = 10\Omega$$

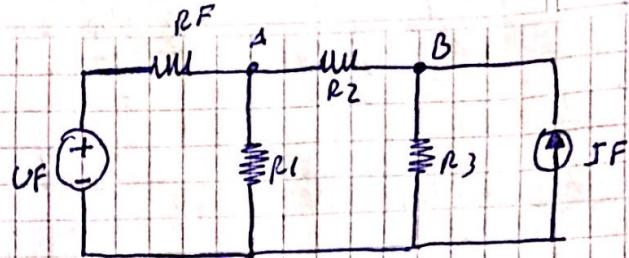


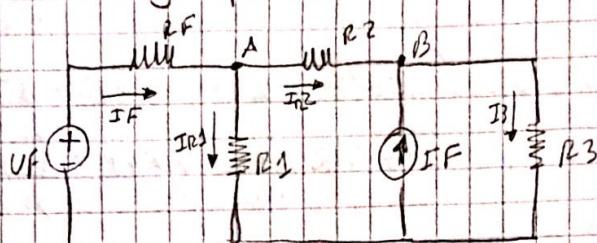a) - Supermalla \rightarrow es cuando dos mallas tienen una fuente de corriente en común

\Rightarrow Redibujar para observar una Supermalla



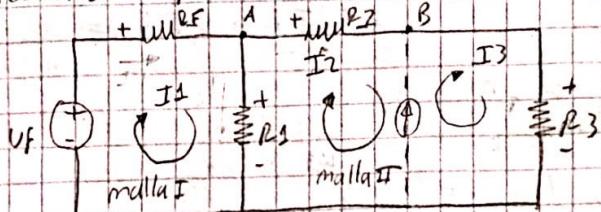Como es una supermalla se puede excluir la suma donde se encuentra la fuente de corriente



Asumo el sentido de los corrientes de mallas

$$I_F + I_2 = I_3$$

$$I_3, B1A = I_3$$

Aplico Kirchhoff

$$\text{malla I: } U_F - U_{RF} - U_{R3} = 0 \quad \text{malla II: } U_{R2} - U_{R3} + U_{R1} = 0 \quad (1) \quad (2)$$

$$U_F = U_{RF} + U_{R1} \quad U_{R1} = U_{R2} + U_{R3}$$

$$(1) \quad U_F = I_3 R_F + R_3 (I_3 - I_2) \quad R_3 (I_3 - I_2) = I_2 R_2 + I_3 R_3$$

$$U_F = I_3 (R_F + R_3) - I_2 R_3 \quad R_3 I_3 - I_2 R_3 = I_2 R_2 + (I_F + I_2) R_3$$

$$I_2 = I_3 (R_F + R_3) - U_F \quad R_3 I_3 - I_2 R_3 = I_2 R_2 + I_3 R_3 + I_2 R_1$$

$$R_3 I_3 = I_2 R_2 + I_3 R_3 + I_2 R_1 + I_F R_3$$

$$I_3 R_3 = I_2 (R_2 + R_3 + R_1) + I_F R_3$$

$$I_3 = \frac{(I_3 (R_F + R_3) - U_F)}{R_3} \cdot (R_2 + R_3 + R_1) + I_F R_3$$

$$I_3 R_3 - I_3 (R_F + R_3) (R_2 + R_3 + R_1) = -U_F (R_2 + R_3 + R_1) + I_F R_3$$

$$\text{NOTA: } I_3 = \frac{-U_F (R_2 + R_3 + R_1) / R_3 + I_F R_3}{R_2 + R_3 + R_1} \Rightarrow I_3 = -0,894A \approx -0,9A$$

$$I_{RF} = I_1 - I_2 = 0,34$$


$$U_{RF} = I_3 R_F = 4,5 V$$

$$U_{R1} = I_2 R_1 = 15 V$$

$$U_{R2} = I_2 R_2 = -24 V$$

$$U_{R3} = I_3 R_3 = 38 V$$

c). Aplicando análisis de nodos

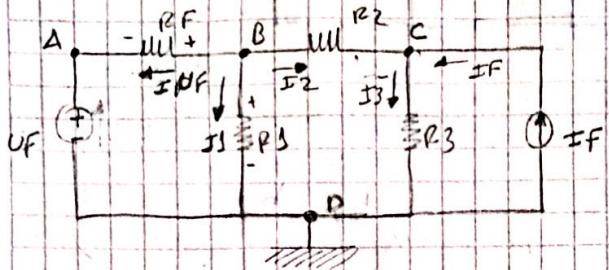

$$\frac{U_B - U_F}{R_F} + \frac{U_B - U_1}{R_1} + \frac{U_B - U_C}{R_2} = 0$$

$$\frac{U_B - U_C}{R_2} + I_F = \frac{U_C}{R_3}$$

$$\text{Nodo d: } I_3 = I_{CF} + I_2$$

$$\text{Nodo A: } U_A = U_F$$

$$\text{Nodo D: } U_d = 0 V$$

$$\textcircled{1} \text{ Nodo B: } I_{CF} + I_1 + I_2 = 0$$

Aplico KIRCHOFF

$$\frac{U_A}{R_F} + \frac{U_D}{R_1} + \frac{U_C}{R_2} = 0$$

$$\frac{U_B - U_A}{R_F} + \frac{U_B - U_D}{R_1} + \frac{U_B - U_C}{R_2} = 0$$

$$\frac{U_B + U_A}{R_F} + \frac{U_B}{R_1} + \frac{U_B - U_C}{R_2} = 0$$

$$U_B \left(\frac{1}{R_F} + \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) = \frac{U_A}{R_F} + \frac{U_C}{R_2}$$

$$U_B = \frac{U_B \cdot 24}{100 R_2} = 2A + \frac{U_C}{20 R_2}$$

$$U_B = \left(2A + \frac{U_C}{20 R_2} \right) \frac{100 R_2}{24}$$

$$U_B = \frac{200 V}{24} + \frac{5}{24} U_C$$

$$U_B = 14,473 V$$

$$I_{CF} = U_B - U_A = 0,9 A$$

$$I_2 = \frac{U_B - U_C}{R_2} = -1,18 A \approx -1,24$$

$$I_1 = \frac{U_B}{R_1} = 0,29 A \approx 0,3 A$$

$$I_3 = \frac{U_B - U_C}{R_3} = 3,81 A$$

$$U_{RF} = I_{CF} \cdot R_F = 4,5 V$$

$$U_{R2} = I_2 R_2 = -24 V$$

$$U_{R1} = I_2 R_1 = 15 V$$

$$U_{R3} = I_3 R_3 = 38 V$$

NOTA

$$\frac{U_B - U_C}{R_2} + I_F = \frac{U_C}{R_3}$$

$$\frac{U_B - U_C}{R_2} + I_F = \frac{U_C}{R_3}$$

$$\frac{U_B - U_C}{R_2} + I_F = \frac{U_C}{R_3} + \frac{U_C}{R_2}$$

$$\frac{1}{R_2} \left(\frac{200 V}{24} + \frac{5}{24} U_C \right) + I_F = U_C \left(\frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_2} \right)$$


$$\frac{200 V}{24} \cdot \frac{1}{R_2} + I_F = U_C \left(\frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_2} - \frac{5}{24} \cdot \frac{1}{R_2} \right)$$

$$\frac{2000 V}{24 R_2} + I_F = U_C$$


$$38,157 V = U_C$$

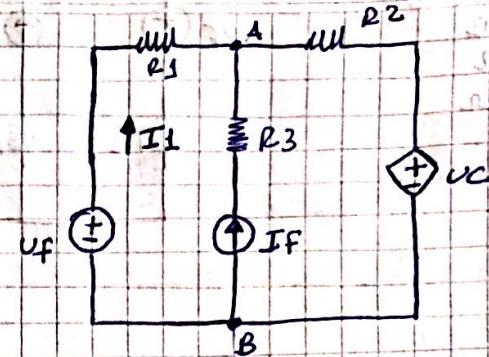5) DATOS


$$\begin{aligned} U_F &= 130V \\ U_C &= B.R.I_1 \\ I_F &= 2A \\ R_1 &= 150\Omega \\ R_2 &= 60\Omega \\ R_3 &= 5\Omega \end{aligned}$$



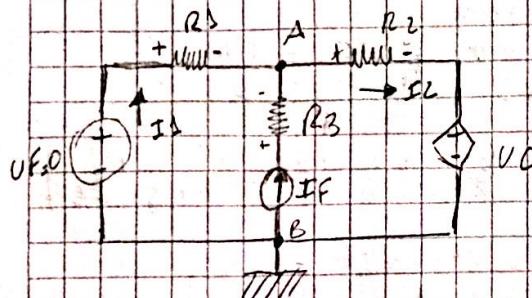- a) Una fuente dependiente no se puede anular y tampoco sirve para aplicar una supermalla
- b) Aplico principio de superposición y análisis de nodos
primero anulo la fuente de tensión os decir le asigno valor cero



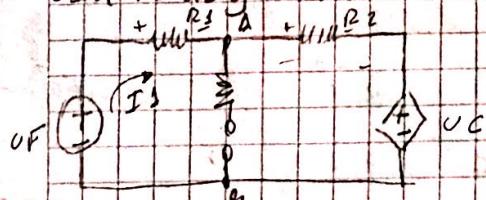ahora anulo la fuente de corriente
osla le asigno valor cero



Aplico Kirchhoff

$$U_F - U_{R_1} - U_{R_2} - U_C = 0$$

$$U_F - I_1 R_1 - I_2 R_2 - B.R.I_3 = 0$$

$$U_F - I_1 (R_1 + R_2 + B.R) = 0$$

$$U_F = I_1 (R_1 + R_2 + B.R)$$

$$\frac{U_F}{R_1 + R_2 + B.R} = I_1$$

$$R_1 + R_2 + B.R$$

$$0,16A = I_1$$

$$U_F - U_{R_1} = 0A$$

$$U_F = R_1 I_1 = 0A$$

$$40V = U_{R_1}$$

Aplico análisis de nodos

$$\text{Nodo A: } I_1 + I_F = I_2$$

$$\frac{U_{BA}}{R_1} + I_F = \frac{U_{AB}}{R_2}$$

$$-\frac{U_A}{R_1} + I_F = \frac{U_A - U_C}{R_2}$$

$$-\frac{U_A}{R_1} + I_F = \frac{U_A}{R_2} - \frac{1}{R_2} \cdot B.R.I_1$$

$$-\frac{U_A}{R_1} + I_F = \frac{U_A}{R_2} - \frac{1}{R_2} \cdot B.R.U_A / R_1$$

$$-\frac{U_A}{R_1} + I_F = \frac{U_A}{R_2} + \frac{B.R.U_A}{R_2 R_1}$$

$$I_F = U_A \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{B.R}{R_2 R_1} \right)$$

$$\frac{I_F}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{B.R}{R_2 R_1}} = U_A$$

$$82,5600V = U_A$$

resultado final

$$\Rightarrow U_{AB} = U_{A1} + U_{A2} = 82,5V + 40V$$

$$U_{AB} = 122,5V$$

6) - Datos


$$U_F = 20V$$

$$I_F = 5A$$

$$R_1 = 20\Omega$$

$$R_2 = 4\Omega$$

$$R_3 = 20\Omega$$

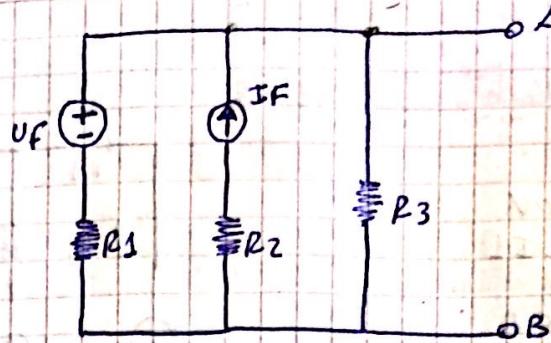

$$b). \text{ Primero } R = N_i + L_i$$

$$R = 3 \quad N = 2 \Rightarrow N_i = 1$$

$$R - N_i = L_i$$

$$Z = L_i$$


thevenin

$$U_{Th} = U_{AB}$$

$$R_{Th} = \frac{U_{AB}}{I_{CC}}$$

Norton

$$\neq N = I_{CC}$$

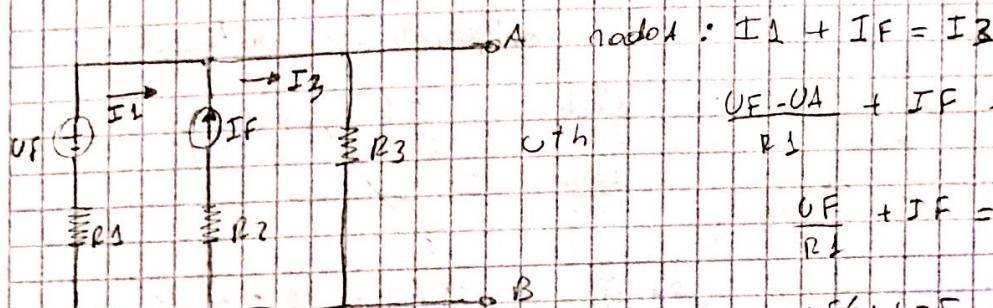

$$\text{notas: } I_1 + I_F = I_3$$

$$\frac{U_F - U_A}{R_1} + I_F = \frac{U_A}{R_3}$$

$$\frac{U_F}{R_1} + I_F = U_A \left(\frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_1} \right)$$


$$\frac{U_F}{R_1} + I_F = U_A$$

$$\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_3}$$

$$\frac{6}{12} = U_A$$

$$6V = U_A = U_{Th}$$

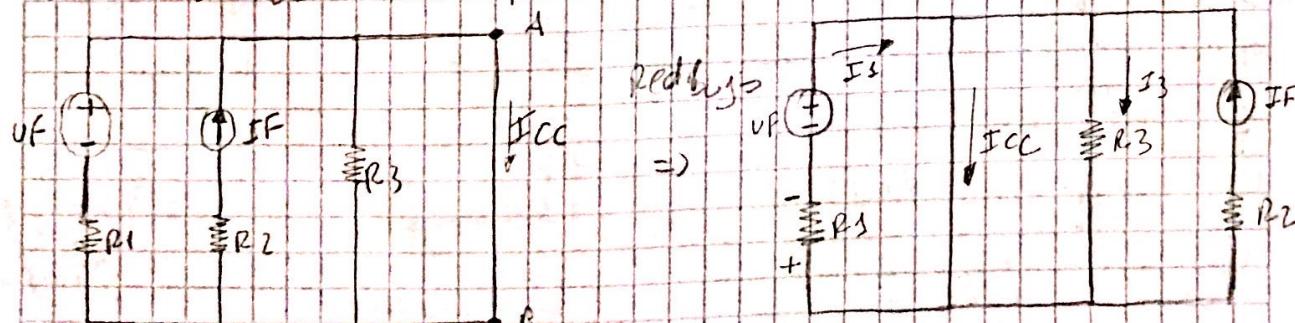ahora utilizando Norton para sacar I_{CC}



$$U_F - U_{A1} = 0$$

$$U_F - I_1 R_1 = 0$$

$$U_F = I_1 R_1$$

$$U_F = I_3 R_3$$

$$I_3 = 0 \Rightarrow \text{porque la tensión es cero}$$

$$I_1 + I_F = I_{CC} + I_3$$

$$6A = I_{CC}$$

$$\text{NOTA } R_1 \quad 1A = I_1$$

$$R_{Th} = \frac{U_{AB}}{I_{CC}} \Rightarrow R_{Th} = 10\Omega$$

7) - Datos

$$U_F = 15V$$

$$R_1 = 80\Omega$$


$$R_2 = 5\Omega$$

$$R_3 = 40\Omega$$

$$R_4 = 4\Omega$$

$$A = 0,5B$$

$$I_{CC} = A U_{R2}$$

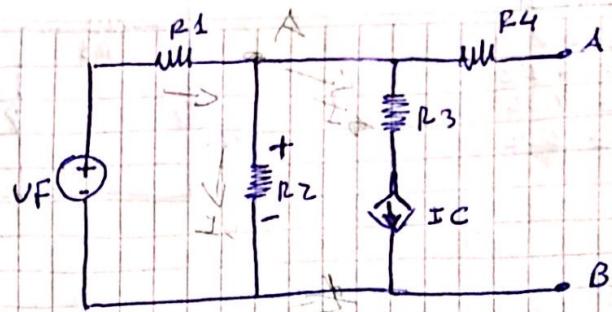


a) - Thevenin

Norton

$$I_{IN} = I_{CC}$$

$$U_{TH} = U_{AB}$$

$$R_{TH} = \frac{U_{AB}}{I_{CC}}$$

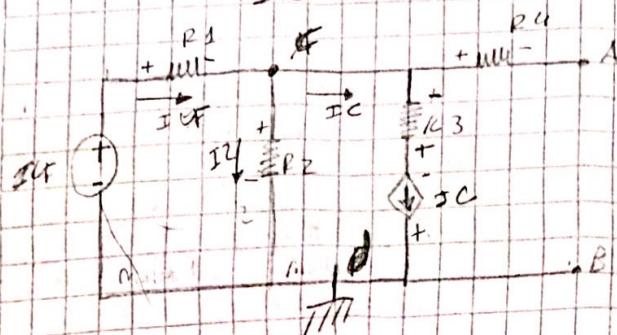

$$I_{CC} = A U_{R2} = A I_2 R_2$$


$$\text{Nodo A: } I_{UF} = I_C + I_2$$

$$\frac{U_F - U_C}{R_1} = A \cdot U_{R2} + \frac{U_C}{R_2}$$

$$\frac{U_F - U_C}{R_1} = A \cdot U_{R2} \cdot \frac{U_C}{R_2} + \frac{U_C}{R_2}$$

$$\frac{U_F - U_C}{R_1} = A \cdot U_{R2} + \frac{U_C}{R_2}$$

ahora utilizo Norton para sacar I_{CC}

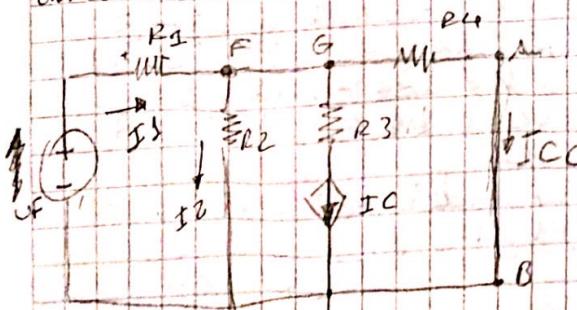

$$F = G = E_S \text{ on nodo } F$$

corto circuito $U_{AB} = 0$

$$\frac{U_F}{R_1} = U_C \left(A + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_4} \right)$$

$$\frac{U_F}{R_L} = U_C$$

$$0,126 V = U_C$$

$$U_G = 0,1997 A$$

$$I_{CC} = \frac{U_G}{R_2} = 0,049 A = 49 mA$$

$$R_{TH} = \frac{U_{AB}}{I_{CC}} = 5.30 \Omega$$

$$I_1 = I_2 + I_C + I_{CC}$$

$$I_2 = I_2 + A U_{R2} + I_{CC}$$

$$I_1 = I_2 + A R_2 I_2 + I_{CC}$$

$$\frac{U_F}{R_1} = \frac{U_G (1 + A R_2)}{R_2} + \frac{U_G}{R_4}$$

$$\frac{U_F}{R_1} = U_G \Rightarrow$$

$$\frac{1}{R_1} (1 + A R_2) + \frac{1}{R_4}$$

9) - Datos

$$I_{F1} = 12A$$


$$I_{F2} = 10A$$

$$U_F = 6V$$

$$U_C = A I_2$$


$$R_1 = 4\Omega$$

$$R_2 = 2\Omega$$

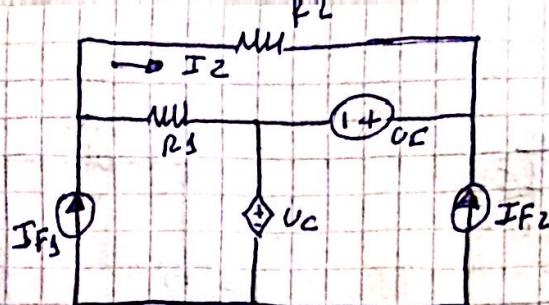

a) - Aplico método de superposición

Le asigno valor cero a I_{F1} y U_F

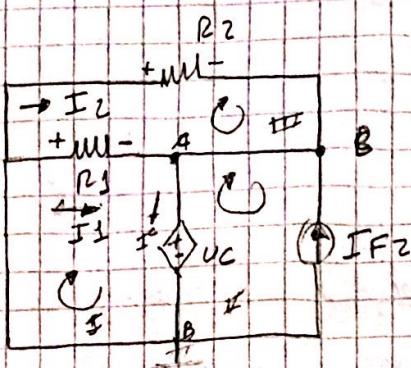

Aplico nodos

$$\text{Nodo A: } I_2 = I_C$$

$$\frac{U_A}{R_1} = U_C \Rightarrow \frac{U_A}{R_1} = A I_2$$

$$U_A = A \frac{U_B}{R_2}$$

$$U_A = A U_B R_1 / R_2$$

$$U_B = -I_{F2} R_2$$

$$U_B = -20V$$

$$I_{F1} = 0A$$


$$I_{F2} = 10A$$

$$U_F = 0V$$

$$I_1 = \frac{U_A}{R_1} = -30A$$

$$I_2 = \frac{U_B}{R_2} = -10A$$

$$I_{F1} \wedge I_{F2} = 0$$

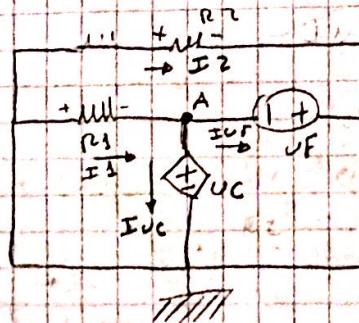

$$\text{Nodo A: } I_1 = I_{UC} + I_{UF}$$

$$\frac{U_A}{R_1} = U_C + I_{UF}$$

$$\frac{U_A - U_C}{R_1} = I_{UF}$$

$$\frac{U_A - U_C}{R_1} = 0V$$

NOTA

$$U = U_A$$